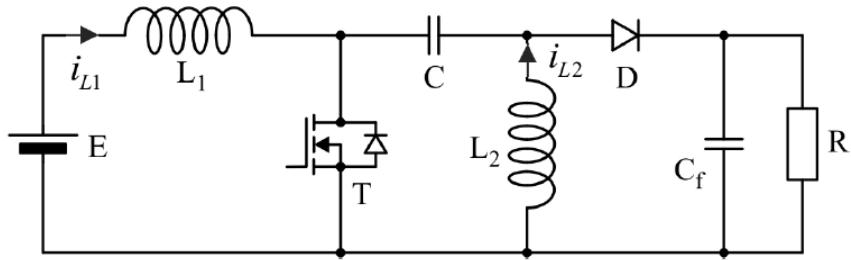


Energetski pretvarači 2


Vežbe 2. čas

1. zadatak Za SEPIC pretvarač sa Slike 1. važi da su induktivnosti prigušnica L_1 i L_2 jednake. Odrediti minimalnu vrednost induktivnosti ovih prigušnica, tako da u ustaljenom stanju, u svakom trenutku važi: $i_{L1} > 0$ i $i_{L2} > 0$. Ostali parametri: $E = 5 \text{ V}$, $U = 3.3 \text{ V}$, $R = 10 \Omega$, $f = 10 \text{ kHz}$. Zanemariti valovitosti napona na oba kondenzatora.



Slika 1.

2. zadatak ZETA pretvarač prikazan je na Slici 2. odrediti odnos srednjih vrednosti struja koje protiču kroz prigušnice L_1 i L_2 . Induktivnosti ovih prigušnica iznose $L = 1 \text{ mH}$. Ostali parametri: $E = 12 \text{ V}$, $D = 2/3$, $R = 4 \Omega$, $f = 20 \text{ kHz}$. Zanemariti valovitosti napona na oba kondenzatora.

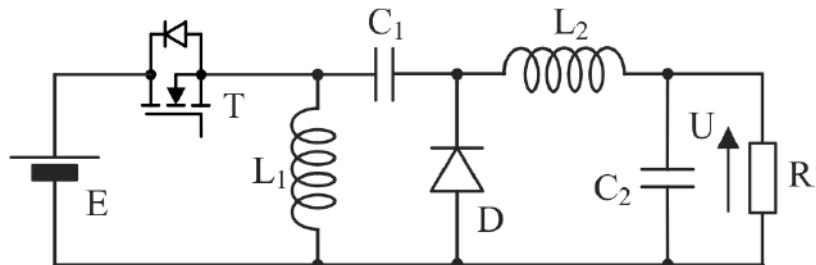

Slika 2.

3. zadatak Postavka kao kod prvog zadatka. Induktivnost prigušnica jednaka je $L_1 = L_2 = L = 250 \mu\text{H}$. Odrediti vrednost *duty cycle-a*.