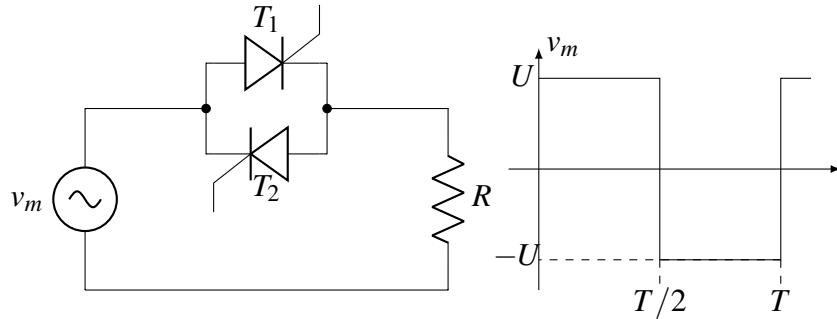


1. zadatak [20 poena] Monofazni fazni regulator priključen je na svom ulazu na napon v_m čiji talasni oblik je prikazan na Slici 1. Ugao paljenja tiristora T_1 jednak je $\alpha = \pi/2$. Odrediti ugao paljenja drugog tiristora za koji je efektivna vrednost drugog harmonika struje opterećenja minimalna, kao i ugao paljenja drugog tiristora za koji je efektivna vrednost drugog harmonika struje opterećenja maksimalna.



Slika 1.

Rešenje 1. zadatka Tiristor T_1 provodi od trenutka α , do trenutka π , dok tiristor T_2 provodi od trenutka α_2 do trenutka 2π . Furijeovom transformacijom može se doći do opšteg izraza za efektivnu vrednost drugog harmonika:


$$A_2 = \frac{1}{\pi} \left[\int_{\alpha}^{\pi} U \sin(x) dx + \int_{\alpha_2}^{2\pi} -U \sin(x) dx \right] = -\frac{U}{2\pi} [1 + \cos(2\alpha_2)], \quad (1.1)$$

$$B_2 = \frac{1}{\pi} \left[\int_{\alpha}^{\pi} U \cos(x) dx + \int_{\alpha_2}^{2\pi} -U \cos(x) dx \right] = \frac{U}{2\pi} \sin(\alpha_2), \quad (1.2)$$

$$I_2 = \sqrt{\frac{A_2^2 + B_2^2}{2}} = \frac{U}{2\pi} \sqrt{1 + \cos(2\alpha_2)}. \quad (1.3)$$

Minimum ove funkcije se ima za $\alpha_2 = 3\pi/2$, dok se maksimum ima za uglove $\alpha_2 = \pi$ i $\alpha_2 = 2\pi$.

2. zadatak [25 poena] Za čoper sa Slike 2. poznati su sledeći parametri: ulazni napon $V_{in} = 400$ V, prenosni odnos transformatora $N_1/N_2 = 10$, frekvencija prekidanja $f = 50$ kHz, induktivnost prigušnice $L = 35 \mu\text{H}$, otpornost opterećenja $R = 5 \Omega$. Odrediti opseg promene *duty-cycle-a* tako da transformator ne uđe u zasićenje i da struja prigušnice L bude neprekidna.

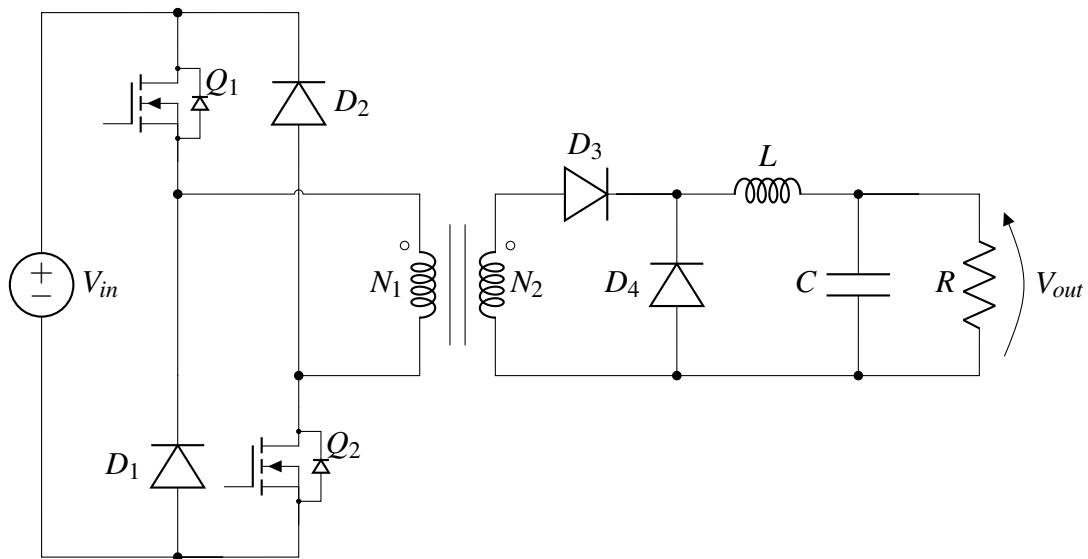

Slika 2.

Rešenje 2. zadatka: Početna prepostavka je da transformator nije ušao u zasićenje i da je struja prigušnice L neprekidna. Od trenutka 0 do trenutka DT provode tranzistori Q_1 i Q_2 , induktivnost magnećenja transformatora izložena je pozitivnom naponu V_{in} pa je transformator u procesu magnećenja. Tokom ovog intervala dioda D_3 provodi, pa je napon na prigušnici L jednak:

$$u_L = \frac{V_{in}}{N} - V_{out}. \quad (2.1)$$

U trenutku DT gase se tranzistori, a usled zaostale magnetske energije u transformatoru i prigušnici L , pale se diode D_1 , D_2 i D_4 . Induktivnost magnećenja je sada izložena negativnom naponu $-V_{in}$, dok je napon na prigušnici L jednak:

$$u_L = -V_{out}. \quad (2.2)$$

Trenutak isključenja dioda D_1 i D_2 je trenutak kada se transformator razmagneti. Kako se transformator magneti i razmagneće jednakim naponima (ali suprotnog znaka), sledi

da ova dva procesa traju jednako dugo. Ukoliko transformator završi proces demagnetičacije pre početka sledećeg prekidačkog perioda, transformator neće ući u zasićenje. Iz prethodno navedenih činjenica može se zaključiti da je uslov da transformator ne uđe u zasićenje da $D \leq 0.5$.

Iz uslova ustaljenog stanja sledi:

$$\int_0^{DT} \left(\frac{V_{in}}{N} - V_{out} \right) dt + \int_{DT}^T (-V_{out}) dt = 0, \quad (2.3)$$

pa sledi da je izlazni napon jednak:

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{N} D. \quad (2.4)$$

Srednja vrednost struje prigušnice jednak je izlaznoj struji, pa važi:

$$I_L^{avg} = \frac{V_{in}}{NR} D. \quad (2.5)$$

Peak-to-peak ripl struje prigušnice jednak je:

$$\Delta I_L = \frac{V_{out}(1-D)}{L_f}, \quad (2.6)$$

pa je uslov neprekidnosti zadovoljen ako važi:

$$I_L^{avg} \geq \frac{\Delta I_L}{2}. \quad (2.7)$$


Zamenom izraza (2.5) i (2.6) u (2.7) dobija se:

$$D \geq 0.3, \quad (2.8)$$

pa je konačno skup vrednosti D koji zadovoljava početnu prepostavku (samim tim i uslov zadatka):

$$D \in [0.3, 0.5]. \quad (2.9)$$

3. zadatak [25 poena] Na Slici 3. prikazan je monofazni mosni invertor priključen na svom ulazu na jednosmerni napon $V_{in} = 400$ V. Invertorom se upravlja raspregnuta modulacija sa referencom frekvencije $f = 50$ Hz. Otpornost opterećenja jednaka je $R = 10 \Omega$, dok je kapacitivnost kondenzatora $C = 1 \mu\text{F}$. Efektivna vrednost osnovnog harmonika napona na otporniku jednaka je $V_{out} = 230$ V. Odrediti induktivnost prigušnice tako da reaktivna snaga osnovnog harmonika (50 Hz) koja dolazi iz invertora bude u potpunosti kompenzovana, kao i indeks modulacije.

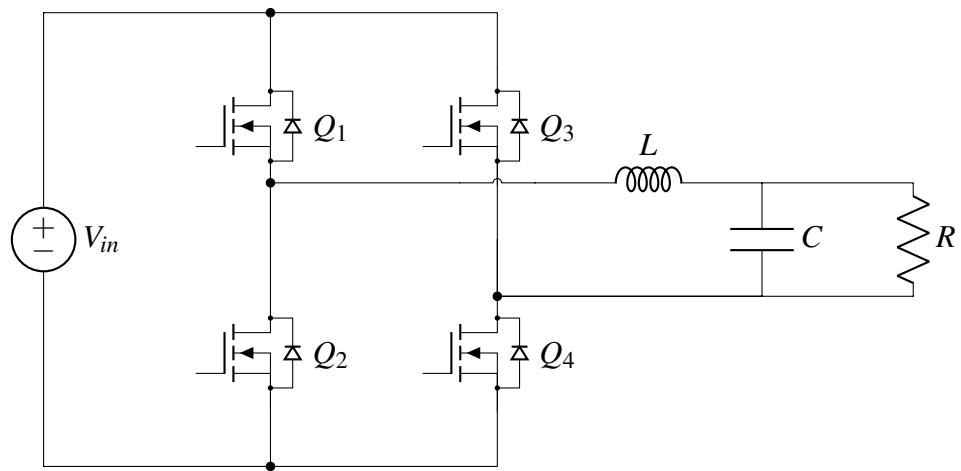

Slika 3.

Rešenje 3. zadatka: Osnovni harmonik reaktivne snage kondenzatora jednak je:

$$Q_C = -\omega C V_{out}^2. \quad (3.1)$$

Laplasova predstava struje prigušnice je:

$$I_L(s) = \frac{V_{out}}{R} + sCV_{out}, \quad (3.2)$$

odnosno:

$$I_L(s) = V_{out} \frac{sCR + 1}{R}. \quad (3.3)$$

Efektivna vrednost struje prigušnice jednak je:

$$I_L = V_{out} \frac{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}}{R}. \quad (3.4)$$

Osnovni harmonik reaktivne snage prigušnice jednak je:

$$Q_L = \omega L I_L^2. \quad (3.5)$$

Uslov kompenzacije reaktivne snage je:

$$Q_L + Q_C = 0, \quad (3.6)$$

iz čega sledi $L = 100 \mu\text{H}$. Efektivna vrednost osnovnog harmonika napona na izlazu iz invertora jednaka je:

$$V_{g1} = V_{out} \frac{R}{\sqrt{(R - \omega^2 L C R)^2 + (\omega L)^2}}. \quad (3.7)$$

Indeks modulacije jednak je:

$$m = \frac{V_{g1}\sqrt{2}}{V_{in}} = 0.813. \quad (3.8)$$

Teorijsko pitanje [20 poena] Strujni invertor sa induktivnim opterećenjem.

Napomene:

- Ispit traje 180 minuta.
- Dozvoljena upotreba kalkulatora, grafitne olovke i šabloni za crtanje talasnih oblika.
- Svaku tvrdnju u rešenju zadatka potkrepliti kratkim i preciznim objašnjenjem. U suprotnom, zadatak neće biti ocenjen punim brojem poena.
- Student je položio ispit ukoliko ostvari 40 poena na pismenom i ukoliko ostvari 50 u zbiru poena sa pismenog i laboratorijskih vežbi.