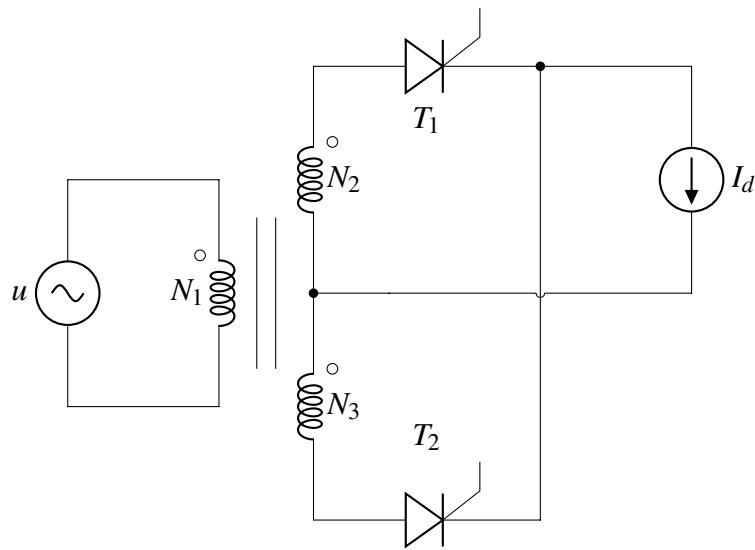


**1. zadatak [25 poena]** Na Slici 1. prikazan je monofazni dvostrani ispravljač sa tronamotajnim transformatorom. Prepostaviti da su poznate vrednost izlazne struje  $I_d$ , ugao paljenja tiristora  $\alpha$ , odnos broja navojaka na primarnom namotaju u odnosu na broj navojaka na sekundarom i tercijarom namotaju  $N_1 : N_2 : N_3 = N : 1 : 1$ , frekvencija  $f$ , kao i efektivna vrednost ulaznog mrežnog napona  $U$  (mrežni napon je prostoperiodična funkcija vremena). Skicirati talasni oblik struje koja teče kroz primarni namotaj transformatora i izvesti izraz za njenu efektivnu vrednost osnovnog harmonika  $I_1$ . Pored toga, izvesti i izraz za aktivnu snagu koja se dobija iz mreže  $P_{in}$ . Prepostaviti da je induktivnost rasipanja dovoljno mala da se može zanemariti vreme trajanja komutacije.



Slika 1.

**Rešenje 1. zadatka** Tiristor  $T_1$  provodi od trenutka  $\alpha$ , do trenutka  $\alpha + \pi$ , dok tiristor  $T_2$  provodi od trenutka  $\alpha + \pi$  do trenutka  $\alpha + 2\pi$ . Kada su tiristori uključeni, struja koja teče kroz njih je konstantna i jednaka  $I_d$ . Jednačina za magnetsko kolo transformatora je:

$$N_1 i = N_2 i_{T1} - N_2 i_{T2}, \quad (1.1)$$

gde je sa  $i$  označena struja primarnog namotaja. Kada tiristor  $T_1$  vodi (interval  $(\alpha, \alpha + \pi)$ ), za struju primara važi:

$$i = \frac{I_d}{N}, \quad (1.2)$$

a kada  $T_2$  vodi (interval  $(\alpha + \pi, \alpha + 2\pi)$ ), struja  $i$  je jednaka:

$$i = -\frac{I_d}{N}. \quad (1.3)$$

Nakon što se primeni Furijeova transformacija na struju  $i$ , dobijaju se komponente osnovnog harmonika te struje:

$$A_1 = \frac{4I_d}{N\pi} \cos(\alpha), \quad (1.4)$$

$$B_1 = \frac{4I_d}{N\pi} \sin(\alpha). \quad (1.5)$$


Efektivna vrednost osnovnog harmonika struje primarnog namotaja je:

$$I_1 = \frac{2I_d\sqrt{2}}{N\pi}. \quad (1.6)$$

Aktivna snaga jednaka je:

$$P = U \frac{2I_d\sqrt{2}}{N\pi} \cos(\alpha). \quad (1.7)$$

**2. zadatak [25 poena]** Za čoper prikazan na Slici 2. poznati su sledeći podaci:  $f = 100$  kHz,  $R = 10 \Omega$ ,  $L = 100 \mu\text{H}$ . Ulazni napon čopera jednak je 600 V, dok se izlazni napon održava na konstantnoj vrednosti od 24 V. Prenosni odnos transformatora je  $n = N_1/N_2 = 10$ . Zanemariti valovitost napona na kondenzatoru  $C$  i gubitke u kolu. Da li transformator radi u zasićenju? Da li je struja prigušnice  $L$  neprekidna ili prekidna? Odrediti maksimalnu trenutnu vrednost struje kroz prekidače  $Q_1$  i  $Q_2$ , kao i maksimalan napon koji blokiraju ovi elementi. Prepostaviti da je induktivnost magnećenja transformatora dovoljno velika da se može zanemariti struja magnećenja.

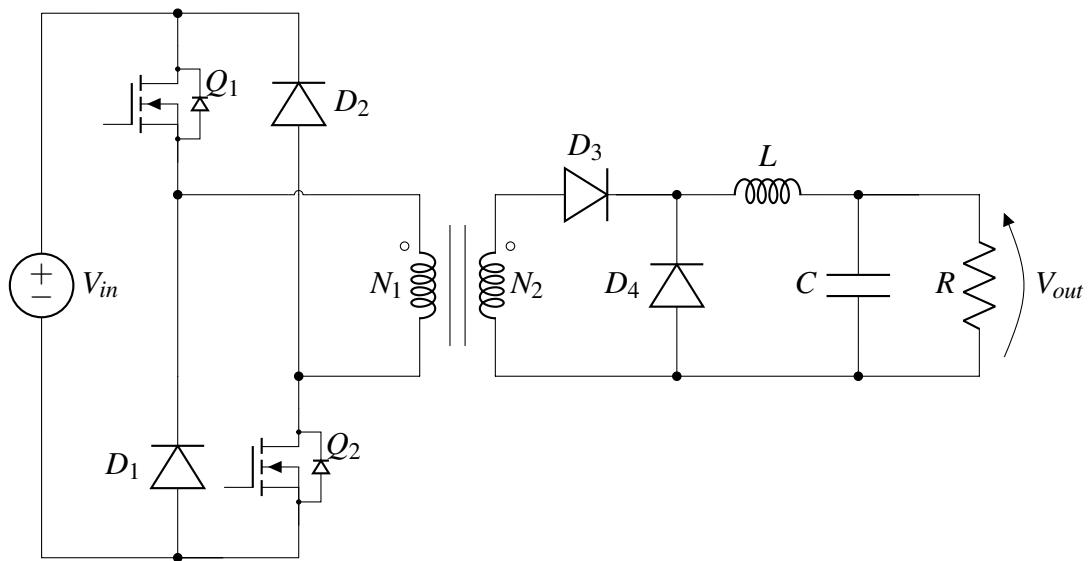

Slika 2.

**Rešenje 2. zadatka** Duty cycle  $D$  jednak je 0.4. Ripl struje prigušnice jednak je:

$$\Delta I_L = D \frac{V_{in} - NV_{out}}{NLf} = 1.44 \text{ A.} \quad (2.1)$$

dok se srednja vrednost struje prigušnice može izračunati iz jednakosti snage na ulazu i izlazu pretvarača:

$$I_L^{avg} = \frac{V_{out}}{R} = 2.4 \text{ A.} \quad (2.2)$$


Kako je srednja vrednost struje prigušnice veća od polovine ripla te iste struje, sledi da je struja prigušnice neprekidna.

Transformator se magneti sa naponom od +600 V, a razmagneće sa naponom od -600 V, sledi da je vreme magnećenja jednako vremenu razmagnećenja. Sledi da transformator ne bi otišao u zasićenje, *duty cycle* mora biti manji od 0.5.

Što se tiče maksimalnih napona koje blokiraju tranzistori, oni su jednak ulaznom naponu  $V_{in} = 600$  V. Kako je struja magnećenja zanemarljivo mala, maksimalne struje koje teku kroz tranzistore:


$$\frac{I_L^{max}}{N} = \frac{I_L^{avg} + \frac{\Delta I_L}{2}}{N} = 0.312 \text{ A.} \quad (2.3)$$

**3. zadatak [20 poena]** Na Slici 3. prikazan je monofazni mosni invertor. Kod upravljanja invertorom primenjena je raspregnuta modulacija sa testerastim nosiocem amplitude  $V_n = 10$  V i učestanosti  $f_n = 10$  kHz. Tokom jedne periode nosioca može se uzeti da su referentni naponi za grane A i B konstantni i jednaki  $V_{ref,A} = 5$  V i  $V_{ref,B} = -5$  V, redom, dok je struja opterećenja jednaka  $I_g = 10$  A. Skicirati talasne oblike struje kroz prekidače  $Q_1, Q_2, Q_3$  i  $Q_4$ , kao i talasni oblik ulazne struje  $I_{in}$  za posmatranu periodu.

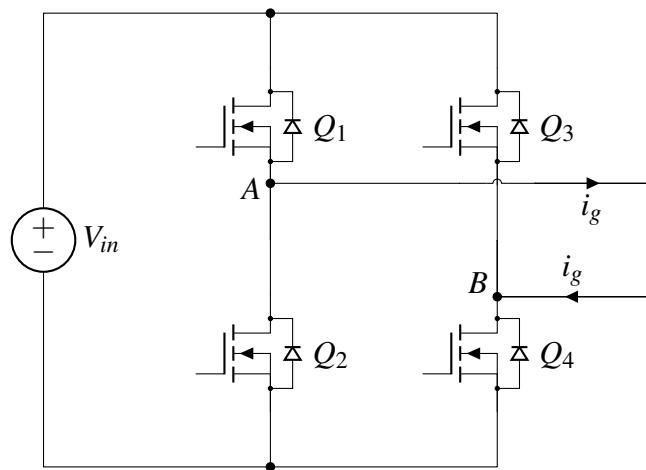

Slika 3.

**Rešenje 3. zadatka** Na Slici 3.1 prikazane su tražene struje.

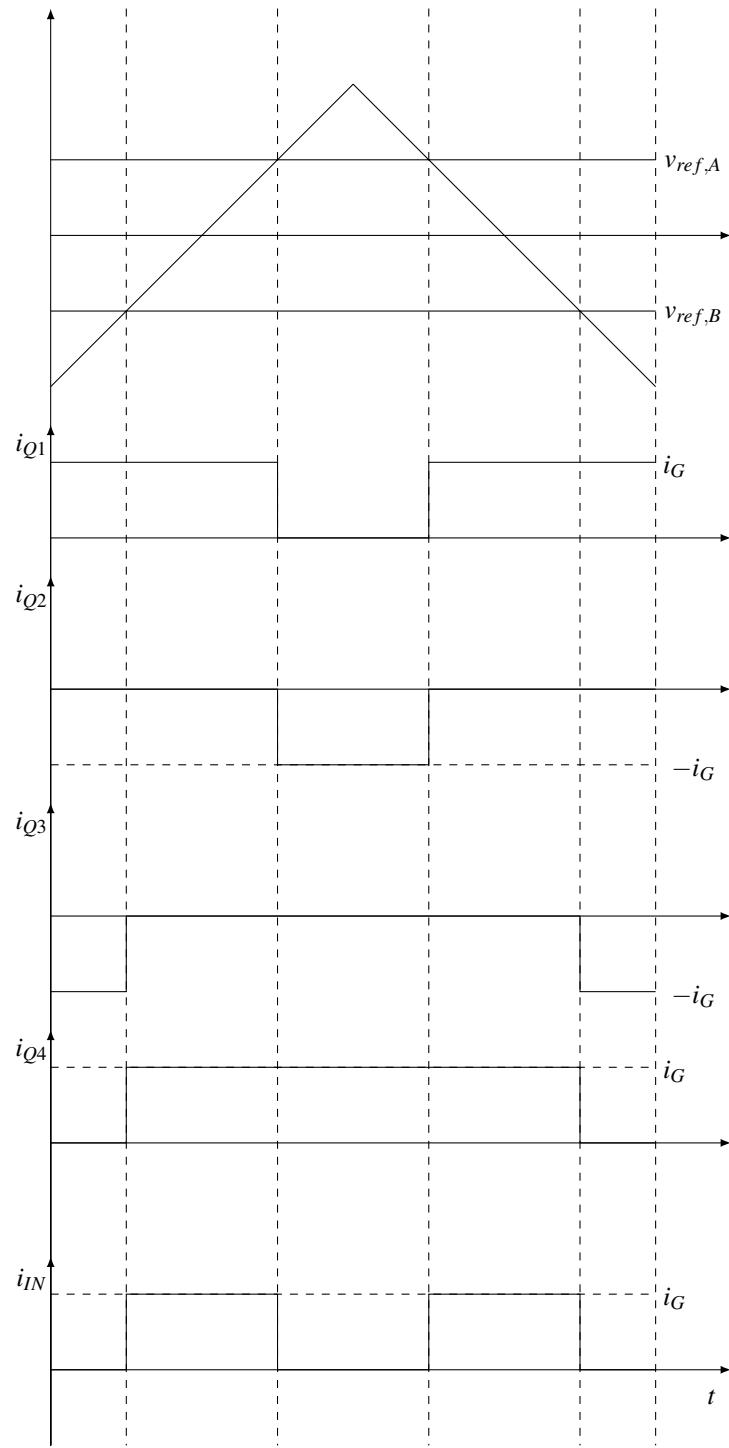

Slika 3.1

**Teorijsko pitanje [20 poena]** Uticaj gubitaka na funkciju prenosa čopera podizača napona.

**Napomene:**

- Dozvoljena upotreba kalkulatora, grafitne olovke i šablona za crtanje talasnih oblika.
- Svaku tvrdnju u rešenju zadatka potkrepiti kratkim i preciznim objašnjenjem. U suprotnom, zadatak neće biti ocenjen punim brojem poena.
- Student je položio ispit ukoliko ostvari 40 poena na pismenom i ukoliko ostvari 50 u zbiru poena sa pismenog i laboratorijskih vežbi.