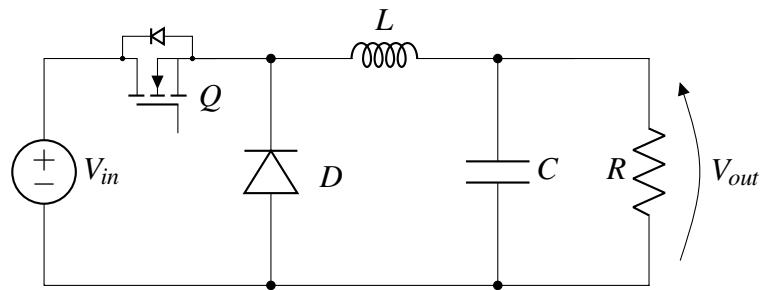


**1. zadatak [14 poena]** Za čoper prikazan na Slici 1 poznati su sledeći parametri: frekvencija prekidanja  $f = 100 \text{ kHz}$ , otpornost opterećenja  $R = 4 \Omega$ , induktivnost prigušnica  $L = 20 \mu\text{H}$ , izlazni napon čopera  $V_{out} = 5 \text{ V}$ , pad napona na diodi u provodnom stanju  $V_F = 0.2 \text{ V}$ . Ulazni napon može uzeti bilo koju vrednost iz opsega od 10 V do 15 V. Za koje vrednosti *duty-cycle-a* čoper radi u prekidnom, a za koje vrednosti u neprekidnom režimu rada? Izračunati maksimalnu snagu gubitaka za sve vrednosti ulaznog napona iz navedenog opsega.



Slika 1

**Rešenje 1. zadatka:** Početnom pretpostavkom da čoper rad u neprekidnom režimu, dobija se izraz za *duty-cycle*

$$D = \frac{V_{out} + V_F}{V_{out} + V_F}. \quad (1.1)$$

Za zadani opseg ulaznog napona, *duty-cycle* se menja u granicama od 0.342 do 0.509. Izraz za ripl struje prigušnice je

$$\Delta I_L = \frac{(V_{in} - V_{out})D}{Lf}. \quad (1.2)$$

Uslov za neprekidni režim je

$$\frac{V_{out}}{R} \geq \frac{(V_{in} - V_{out})D}{2Lf}, \quad (1.3)$$

odnosno

$$2Lf \frac{V_{out}}{R} \geq \frac{(V_{in} - V_{out})(V_{out} + V_F)}{V_{in} + V_F}. \quad (1.4)$$


Rešavanjem ove nejednakosti po  $V_{in}$ , dobija se da za sve vrednosti ulaznog iz navedenog opsega čoper radi u neprekidnom režimu rada.

Izraz za snagu gubitaka diode je

$$P_{gub} = V_F I_D^{avg} = V_F I_L^{avg}(1 - D) = V_F I_{out}(1 - D). \quad (1.5)$$

Prema ovom izrazu, gubici su najveći kada je *duty-cycle* minimalan, i za  $D = 0.342$  oni iznose 0.164 W.

**2. zadatak [14 poena]** Kod invertora sa Slike 2 primenjena je raspregnuta modulacija, gde se trougaoni nosilac frekvencije 20 kHz menja u opsegu od -1 do 1 i poredi sa dva referentna signala  $v_{ref,a}(t) = m \sin(\omega t)$  i  $v_{ref,b}(t) = m \sin(\omega t + \pi)$ . Invertor radi isključivo u linearnom režimu, gde se indeks modulacije menja linearno u odnosu na učestanost referentnih signala  $\omega$  prema funkciji  $m(\omega) = \omega/\omega_n$ , gde je  $\omega_n = 100\pi$  rad/s. Odrediti za koju vrednost indeksa modulacije je aktivna snaga osnovnog harmonika na opterećenju maksimalna, i izračunati tu maksimalnu snagu. Ulazni napon jednak je  $V_{in} = 400$  V, induktivnost  $L = 10$  mH, i otpornost  $R = 10 \Omega$ .

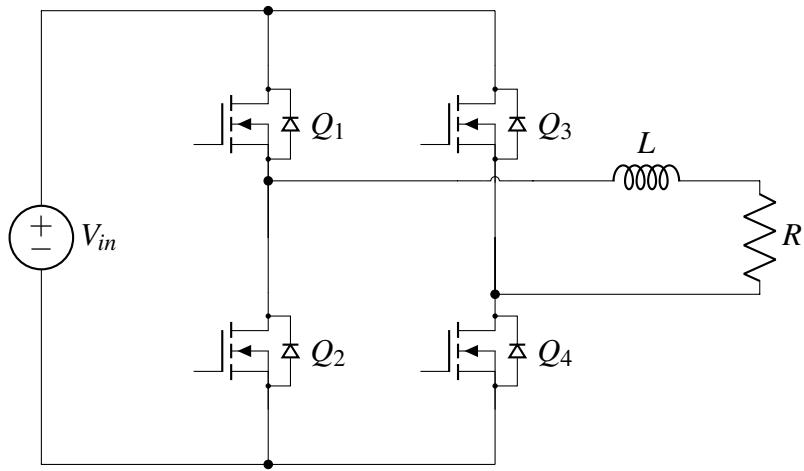


Slika 2

**Rešenje 2. zadatka:** Izraz za snagu osnovnog harmonika je

$$P_1 = R \frac{\frac{\omega}{\omega_n} V_{in}^2}{2(R^2 + (\omega L)^2)}. \quad (2.1)$$

Prvi izvod ovog izraza po  $\omega$  je uvek pozitivan, što znači da je funkcija snage osnovnog harmonika od  $\omega$  strogo rastuća funkcija. Sledi da se maksimalna vrednost snage osnovnog harmonika ima za najveće  $\omega$ . Kako je uslov da invertor radi u linearnom režimu, najveća snaga se ima za  $\omega = \omega_n$ , kada je  $m = 1$ .

**3. zadatak [12 poena]** Monofazni fazni regulator priključen je na svom ulazu na napon  $v_m$  čiji talasni oblik je prikazan na Slici 3. Ugao paljenja tiristora  $T_1$  jednak je  $\alpha = \pi/2$ . Odrediti ugao paljenja drugog tiristora za koji je efektivna vrednost drugog harmonika struje opterećenja minimalna, kao i ugao paljenja drugog tiristora za koji je efektivna vrednost drugog harmonika struje opterećenja maksimalna.

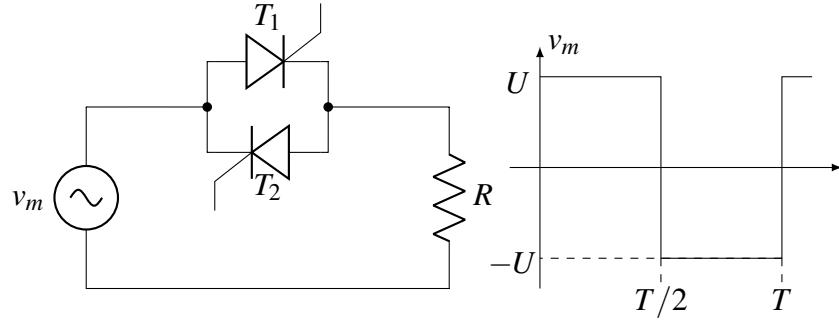

Slika 3

**Rešenje 3. zadatka:** Tiristor  $T_1$  provodi od trenutka  $\alpha$ , do trenutka  $\pi$ , dok tiristor  $T_2$  provodi od trenutka  $\alpha_2$  do trenutka  $2\pi$ . Furijeovom transformacijom može se doći do opštег izraza za efektivnu vrednost drugog harmonika:

$$A_2 = \frac{1}{\pi} \left[ \int_{\alpha}^{\pi} U \sin(x) dx + \int_{\alpha_2}^{2\pi} -U \sin(x) dx \right] = -\frac{U}{2\pi} [1 + \cos(2\alpha_2)], \quad (1.1)$$

$$B_2 = \frac{1}{\pi} \left[ \int_{\alpha}^{\pi} U \cos(x) dx + \int_{\alpha_2}^{2\pi} -U \cos(x) dx \right] = \frac{U}{2\pi} \sin(\alpha_2), \quad (1.2)$$

$$I_2 = \sqrt{\frac{A_2^2 + B_2^2}{2}} = \frac{U}{2\pi} \sqrt{1 + \cos(2\alpha_2)}. \quad (1.3)$$

Minimum ove funkcije se ima za  $\alpha_2 = 3\pi/2$ , dok se maksimum ima za uglove  $\alpha_2 = \pi$  i  $\alpha_2 = 2\pi$ .

## **Napomene:**

- Dozvoljena upotreba kalkulatora, grafitne olovke i šablonu za crtanje talasnih oblika.
- Svaku tvrdnju u rešenju zadatka potkrepliti kratkim i preciznim objašnjenjem. U suprotnom, zadatak neće biti ocenjen punim brojem poena.
- Student se poziva na usmeni ispit ukoliko ostvari 17.5 poena na pismenom i ukoliko ostvari 32.5 poena u zbiru na pismenom i laboratorijskim vežbama.