
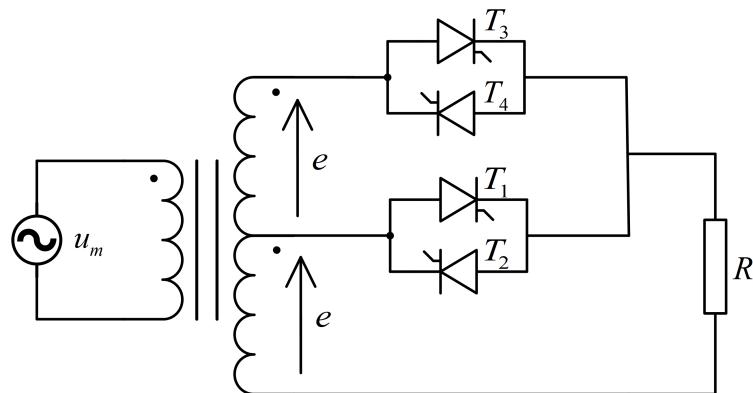


**1. zadatak (20 poena)** Sekvencijalni fazni regulator priključen je na mrežni napon  $u_m$  efektivne vrednosti 230 V i frekvencije 50 Hz preko tronamotajnog transformatora (Slika 1). Sekundarni namotaji imaju jednak broj navojaka  $N_2$ . Odrediti prenosni odnos transformatora, tako da pretvarač na svom izlazu može generisati snagu od 0 do 10 kW u slučaju kada je na njegov izlaz priključeno omsko opterećenje  $R = 5.29 \Omega$ . Za slučaj kada pretvarač generiše izlaznu snagu 10 kW, odrediti faktor snage osnovnog harmonika i ukupni faktor snage na primaru transformatora. Prepostaviti da su transformator i tiristori idealni.

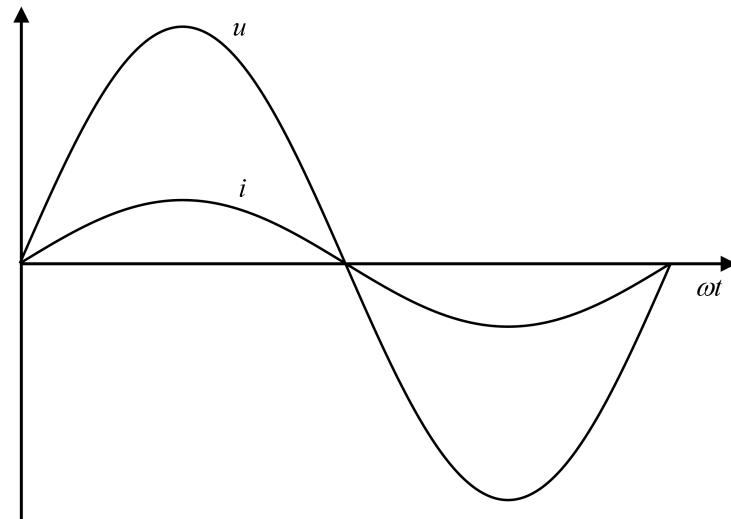

Slika 1.

**Rešenje 1. zadatka (20 poena)** Pretvarač postiže maksimalnu snagu na izlazu u slučaju kada su uglovi paljenja jednaki  $\alpha_1 = \alpha_2 = 0^\circ$ . Tiristori  $T_1$  i  $T_2$  se u tom slučaju uopšte ne uključuju, jer su inverzno polarisani. U prvoj poluperiodi ( $0 < \omega t \leq \pi$ ) provodiće tiristor  $T_3$ , dok do kraja periode provodi tiristor  $T_4$ .



Slika 1.1

Napon na opterećenju  $u$ , u ovom slučaju, biće jednak naponu  $2e$  (Slika 1.1).

$$P = 10 \text{ kW} = \frac{(2E)^2}{R}. \quad (1.1)$$

Na osnovu prethodnog izraza, efektivna vrednost napona na sekundaru jednaka je:


$$E = 115 \text{ V}. \quad (1.2)$$

Prenosni odnos transformatora jednak je:

$$n = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_m}{E} = 2. \quad (1.3)$$

Struja primara jednak je struji optrećenja ( $i_p = 2i/n = i$ ), i pri tome sadrži samo harmonik na 50 Hz, koji je u fazi sa mrežnim naponom. Sledi da su i ukupni faktor snage i faktor snage osnovnog harmonika jednaki 1.

**2. zadatak (25 poena)** Za čoper prikazan na Slici 2, odrediti vrednosti napona koje blokira prekidač  $S$  i diode  $D_1$ ,  $D_2$  i  $D_3$ , kao i srednju vrednost napona na opterećenju, u ustaljenom stanju. *Duty cycle* iznosi 0.4. Kapacitivnost kondenzatora je dovoljno velika da se može zanemariti naizmenična komponenta napona na opterećenju. Ostali podaci su:  $f = 10 \text{ kHz}$ ,  $R = 20 \Omega$ ,  $L = 400 \mu\text{H}$ ,  $V_{in} = 150 \text{ V}$ .

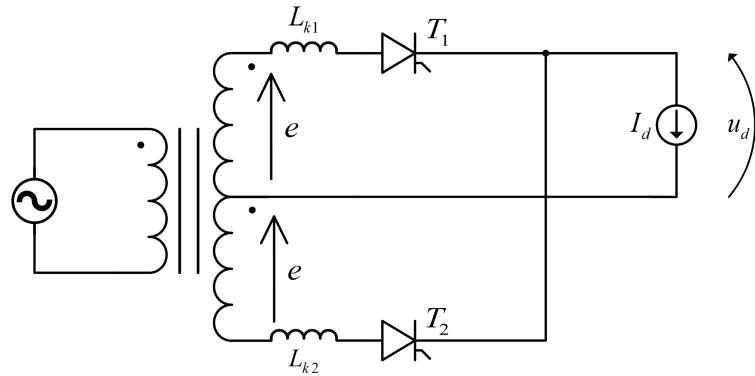

Slika 2.

**Rešenje 2. zadatka** Talasni oblici napona na izlazu i struja tiristora i struje primarnog namotaja prikazani su na Slici 2.1. Kada provodi samo tiristor  $T_1$ , izlazni napon jednak je  $e$ , kada provodi samo tiristor  $T_2$ , izlazni napon jednak je  $-e$ . Tokom komutacije važi:


$$e - L_k \frac{di_{T1}}{dt} = -e - L_k \frac{di_{T2}}{dt}, \quad (2.1)$$

$$i_{T1} + i_{T2} = I_d. \quad (2.2)$$

Iz prethodne dve jednačine, može se doći do izraza za struju tiristora  $i_{T1}$ :

$$i_{T1}(x) = \begin{cases} \frac{E\sqrt{2}}{\omega L} (\cos \alpha - \cos x) & , \alpha \leq x \leq \alpha + \mu \\ I_d & , \alpha + \mu \leq x \leq \alpha + \pi \\ I_d - \frac{E\sqrt{2}}{\omega L} (\cos \alpha + \cos x) & , \alpha + \pi \leq x \leq \alpha + \pi + \mu \\ 0 & , \alpha + \pi + \mu \leq x \leq \alpha + 2\pi \end{cases}. \quad (2.3)$$

Za struju  $i_{T2}$  u svakom trenutku važi:

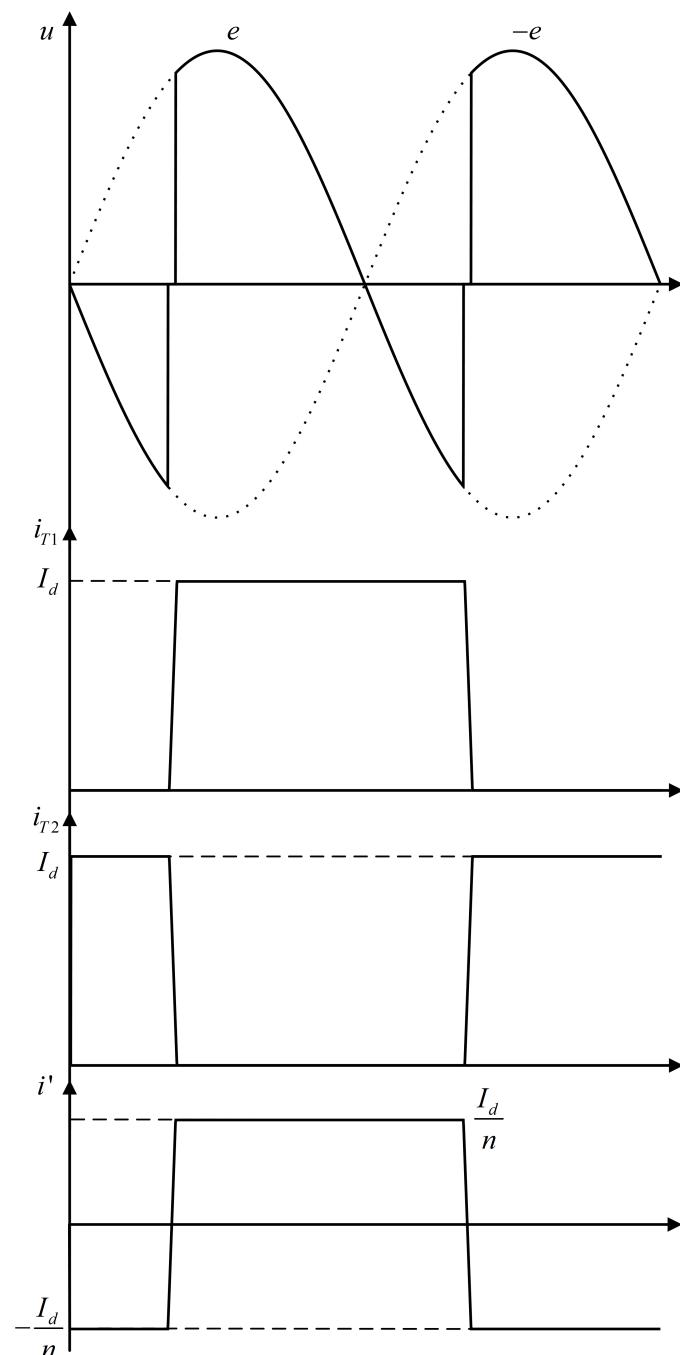

Slika 2.1

$$i_{T2} = I_d - i_{T1}. \quad (2.4)$$

Izraz za struju primara je:

$$i_p = \frac{i_{T1} - i_{T2}}{n}, \quad (2.5)$$

odnosno:

$$i_p(x) = \begin{cases} \frac{2E\sqrt{2}}{n\omega L}(\cos\alpha - \cos x) - \frac{I_d}{n} & , \alpha \leq x \leq \alpha + \mu \\ \frac{I_d}{n} & , \alpha + \mu \leq x \leq \alpha + \pi \\ -\frac{2E\sqrt{2}}{n\omega L}(\cos(\alpha) + \cos x) + \frac{I_d}{n} & , \alpha + \pi \leq x \leq \alpha + \pi + \mu \\ -\frac{I_d}{n} & , \alpha + \pi + \mu \leq x \leq \alpha + 2\pi \end{cases}. \quad (2.6)$$

**3. zadatak (25 poena)** 15. zadatak sa vežbi.

$$U_{g,1} = 205.55 \text{ V.} \quad (3.1)$$

$$m = 0.3426. \quad (3.2)$$

$$\phi_r = 58.258^\circ. \quad (3.3)$$

Slabljenje bez kondenzatora jednako je  $-41.43 \text{ dB}$  (0.00848), a sa kondenzatorom je  $-58.41 \text{ dB}$  (0.0012).