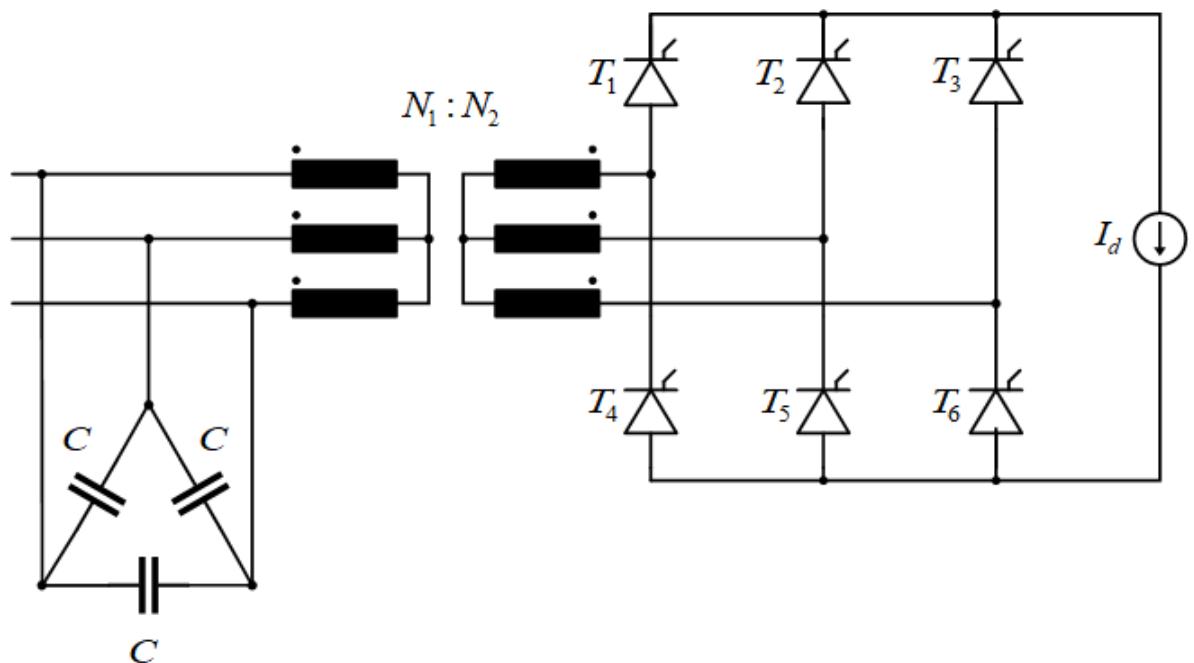



**1. zadatak** Trofazni mosni ispravljač (Slika 1) priključen je na mrežni napon preko trofaznog transformatora konfiguracije Yy. U cilju kompenzacije reaktivne energije ispravljača, na mrežne vodove priključena su tri kondenzatora kapacitivnosti  $C = 100 \mu\text{F}$ , vezana u trougao. Odrediti prenosni odnos transformatora, ako je poznato da je reaktivna energija ispravljača u potpunosti kompenzovana ukoliko ugao paljenja tiristora iznosi  $\alpha = \pi/6$ . Efektivna vrednost faznog napona mreže jednaka je 230 V, dok se opterećenje ispravljača može modelovati strujnim ponorom  $I_d = 100 \text{ A}$ . Zanemariti efekat komutacije.



Slika 1

**Rešenje 1. zadatka** Na Slici 1.1 prikazan je talasni oblik izlaznog napona ispravljača  $u_d$ . Srednja vrednost tog napona jednaka je:

$$U_d = \frac{3}{\pi} \int_{x=\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{6}+\alpha+\frac{\pi}{3}} E \sqrt{6} \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) dx = \frac{3E\sqrt{6}}{\pi} \cos \alpha \quad (1.1)$$

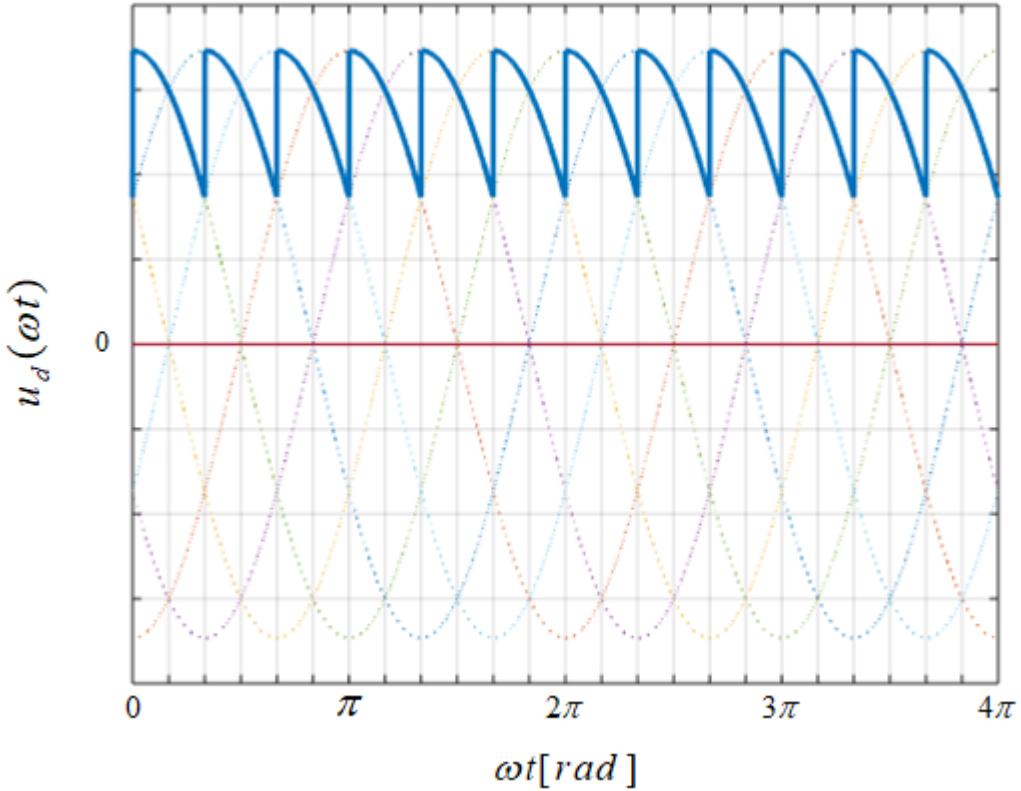

Slika 1.1

Na Slici 1.2 prikazan je talasni oblici faznih struja sekundara transformatora, \$i\_1\$, \$i\_2\$ i \$i\_3\$. Kako su sekundarni namotaji transformatora vezani u zvezdu, za njih važi:

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0. \quad (1.2)$$


Primarni namotaji su takođe vezani u zvezdu, pa i za njih važi da je njihova suma jednaka nuli:

$$i_r + i_s + i_t = 0. \quad (1.3)$$

Zbir magnetopobudnih sila po zatvorenom magnetskom putu jednak je nuli, pa važe sledeća dva izraza:

$$N_1 i_r - N_2 i_1 - N_1 i_s + N_2 i_2 = 0, \quad (1.4)$$

$$N_1 i_r - N_2 i_1 - N_1 i_t + N_2 i_3 = 0. \quad (1.5)$$

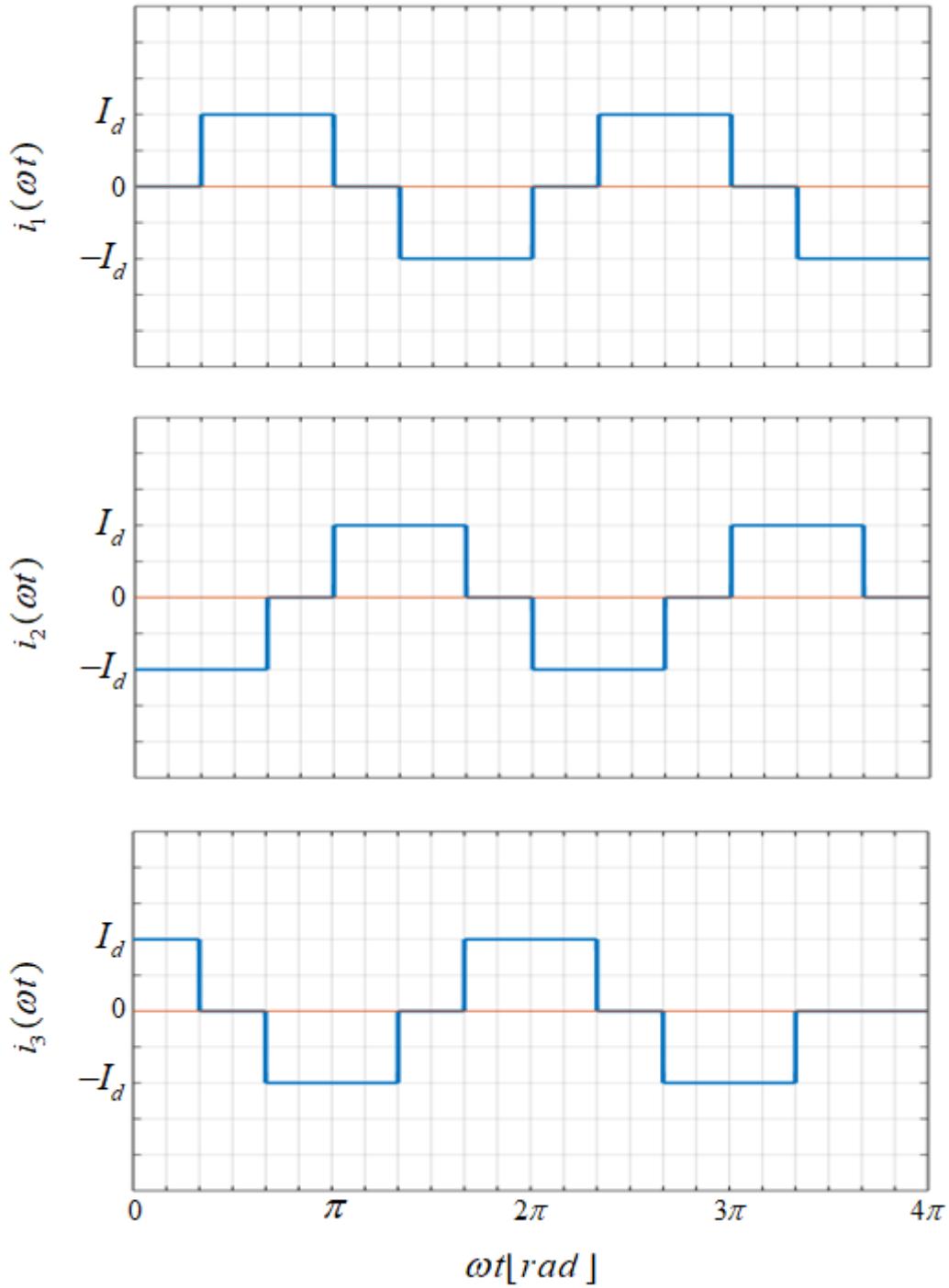

Slika 1.2

Rešavanjem sistema koji sačinjavaju prethodna četiri izraza, može se doći do sledećih

izraza:

$$i_r = \frac{i_1}{m}, \quad (1.6)$$

$$i_s = \frac{i_2}{m}, \quad (1.7)$$

$$i_t = \frac{i_3}{m}, \quad (1.8)$$

gde je  $m = N_1/N_2$  prenosni odnos trasformatora. Talasni oblik struje  $i_r$  prikazan je Slici 1.3. Razvijanjem struje  $i_r$  u Furijeov red, dobija se da je njen osnovni harmonik pomeren za ugao  $\alpha$  u odnosu na fazni mrežni napon  $e_r$ , a da je efektivna vrednost osnovnog harmonika te struje jednaka:

$$I_{r,1} = \frac{I_d \sqrt{6}}{\pi m}. \quad (1.9)$$

Reaktivna snaga na primarnim namotajima transformatora jednaka je:


$$Q_1 = 3U I_{r,1} \sin \alpha, \quad (1.10)$$

gde je  $U = mE$  efektivna vrednost napona  $e_r$ . Iz uslova da je reaktivna energija ispravljača u potpunosti kompenzovana, može se zaključiti da je reaktivna snaga na primarnim namotajima transformatora jednaka reaktivnoj snazi tri kondenzatora  $C$ , ukoliko je ugao  $\alpha$  jednak  $\pi/6$ :

$$3\omega C \cdot (U\sqrt{3})^2 = 3 \frac{U I_d \sqrt{6}}{\pi m} \sin \frac{\pi}{6}, \quad (1.11)$$


sledi:

$$\frac{N_1}{N_2} = m = \frac{I_d \sqrt{6}}{3\pi\omega CU} \sin \frac{\pi}{6} = 1.8, \quad (1.12)$$

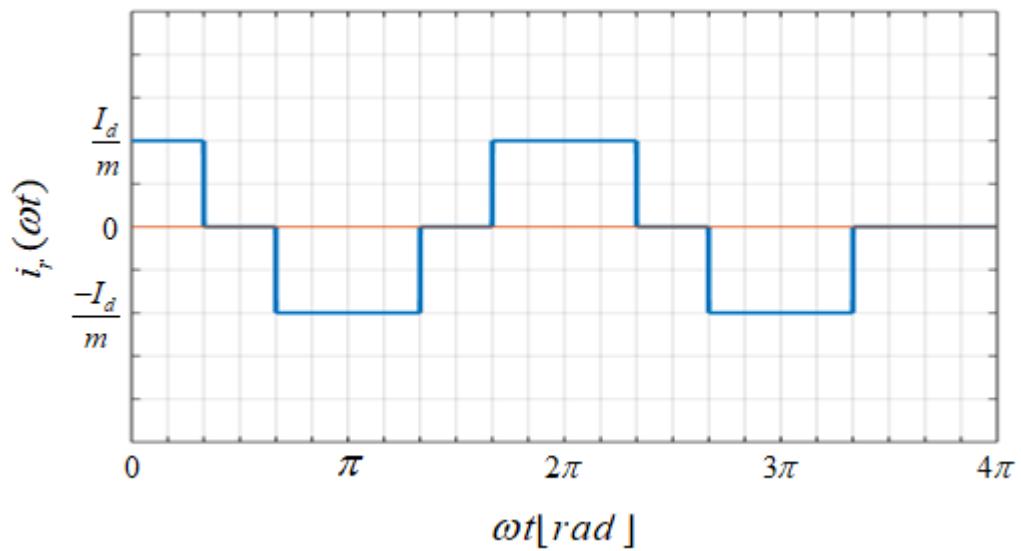


Slika 1.3

**2. zadatak** Za čoper spuštač napona, odrediti funkciju zavisnosti izlaznog napona od *duty-cycle-a*,  $U = f(D)$ . Ulagani napon čopera je  $E = 24$  V, induktivnost prigušnice  $L$  jednaka je  $330 \mu\text{H}$ , otpornost opterećenja iznosi  $R = 10 \Omega$ , frekvencija prekidanja jednaka je  $f = 10 \text{ kHz}$ . Zanemariti valovitost napona na kondenzatoru  $C$ .

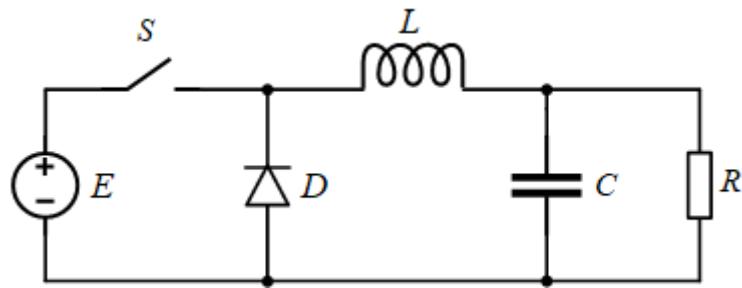

Slika 2


**Rešenje 2. zadatka** U slučaju kada čoper radi u neprekidnom režimu, postoje dva stanja čopera: stanje kada je prekidač  $S$  zatvoren (Slika 2.1), i tada je napon na prigušnici  $L$  jednak  $E - U$ , i stanje kada je prekidač otvoren (Slika 2.2), a napon na prigušnici jednak  $-U$ . Iz uslova da je u ustaljenom stanju srednja vrednost napona na prigušnici jednaka nuli, može se izvesti sledeći izraz:

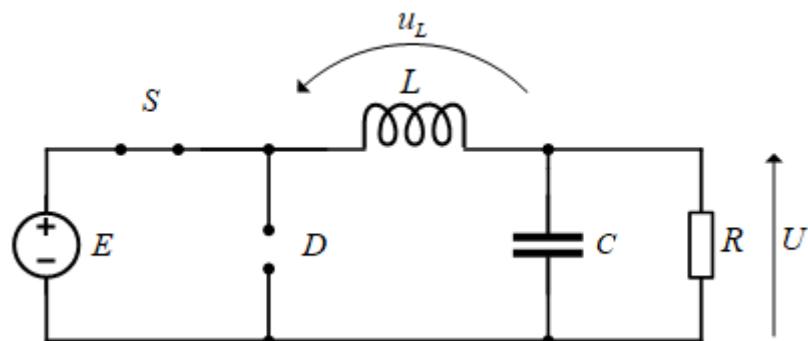

Slika 2.1

$$U = E \cdot D. \quad (2.1)$$

Ovaj izraz važi za svako  $D$ , za koje čoper radi u neprekidnom režimu. Uslov neprekidnog režima jeste da je minimalna vrednost struje prigušnice veća od nule, odnosno:

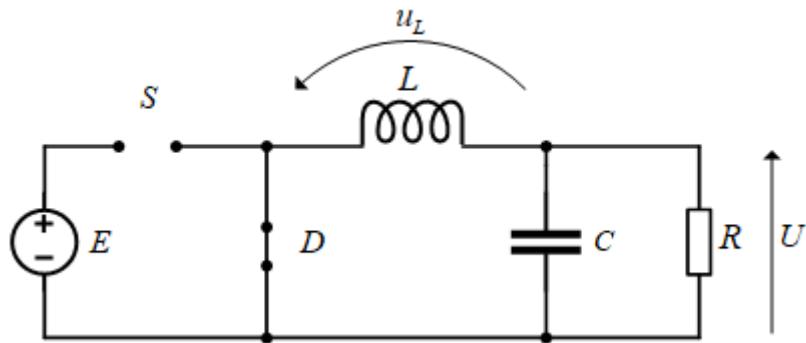

Slika 2.2

$$I_{L,sr} \geq \frac{\Delta I_L}{2}. \quad (2.2)$$

Kod čopera spuštača napona, srednja vrednost struje prigušnice jednaka je izlaznoj struji čopera:

$$I_{out} = \frac{U}{R}, \quad (2.3)$$

gde sa  $U$  označen izlazni napon čopera. Sa druge strane, ripl struje prigušnice se može izraziti kao:

$$\Delta I_L = \frac{U(1-D)}{L_f}. \quad (2.4)$$

Primenom izraza (2.3) i (2.4) na izraz (2.2), dobija se:

$$\frac{U}{R} \geq \frac{U(1-D)}{2L_f}, \quad (2.5)$$


odnosno:

$$D \geq 1 - \frac{2L_f}{R}, \quad (2.6)$$

$$D \geq 0.34. \quad (2.7)$$

U slučaju da čoper radi u prekidnom režimu, pored prethodno dva navedena stanja čopera,

postoji i treće stanje čopera (Slika 2.3), koje nastaje nakon što struja diode padne na nulu, i traje do sledećeg otvaranja prekidača, odnosno do početka sledećeg prekidačkog perioda. Takođe, u prekidnom režimu, struja prigušnice jednaka je nuli na početku svakog prekidačkog perioda (Slika 2.4).

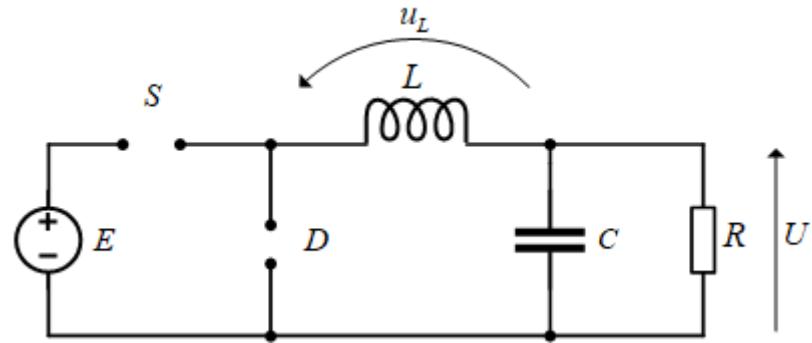


Slika 2.3

U slučaju prekidnog režima, srednja vrednost struje prigušnice tokom perioda \$T\$ jednaka je:

$$I_{L,sr} = \frac{\Delta I_L(DT + t_x)}{2T}, \quad (2.8)$$

gde je sa \$t\_x\$ označeno vreme trajanja intervala tokom kog struja prigušnice pada od maksimuma do nule. Kao i u slučaju neprekidnog režima, i u prekidnom režimu važi da je srednja vrednost struje prigušnice jednaka izlaznoj struci:

$$\frac{U}{R} = \frac{\Delta I_L(DT + t_x)}{2T}. \quad (2.9)$$

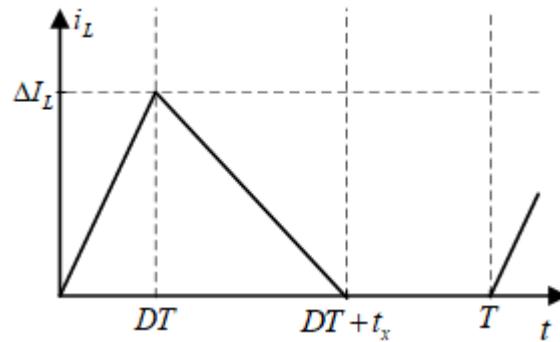

Slika 2.4

Iz uslova da je u ustaljenom stanju, srednja vrednost napona na prigušnici tokom intervala  $T$  jednaka nuli, može se izvesti izraz za  $t_x$ :

$$t_x = \frac{(E - U)D}{Uf}, \quad (2.10)$$

dok je izraz za ripl struje prigušnice:

$$\Delta I_L = \frac{(E - U)D}{Lf}. \quad (2.11)$$

Primenom izraza (2.10) i (2.11) na izraz (2.9), dobija se sledeći izraz:

$$\frac{U}{R} = \frac{(E - U)D^2(1 + \frac{E-U}{U})}{2Lf}, \quad (2.12)$$

odnosno:

$$2Lf \frac{U^2}{R} = (E - U)ED^2. \quad (2.13)$$

Rešenja ove kvadratne jednačine su:

$$U_{1,2} = \frac{-D^2E \pm DE\sqrt{D^2 + 8\frac{Lf}{R}}}{4Lf} R. \quad (2.14)$$

Kako u obzir dolazi samo pozitivno rešenje, izlazni napon čopera jednak je:

$$U = \frac{-D^2E + DE\sqrt{D^2 + 8\frac{Lf}{R}}}{4Lf} R. \quad (2.15)$$

Zamenom brojnih vrednosti, dobija se:

$$U = \frac{-24D^2 + 24D\sqrt{D^2 + 2.64}}{1.32}. \quad (2.16)$$

Konačno, funkcija zavisnosti izlaznog napona od *duty-cycle-a* je:

$$U = \begin{cases} 24D & , D \geq 0.34 \\ \frac{-24D^2 + 24D\sqrt{D^2 + 2.64}}{1.32} & , D \leq 0.34 \end{cases}. \quad (2.17)$$