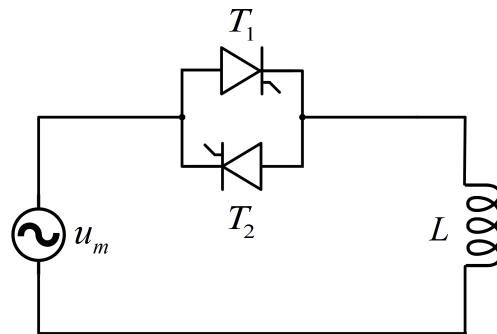


1. zadatak Na izlaz monofaznog faznog regulatora priključena je prigušnica $L = 10 \text{ mH}$. Efektivna vrednost i frekvencija napona mreže jednake su 230 V i 50 Hz , redom. Napisati izraze i nacrtati talasne oblike napona u i struje i , pri uglu paljenja:

- a) $\alpha = 2\pi/3$
- b) $\alpha = \pi/2$
- c) $\alpha = \pi/3$

Za ugao paljenja $\alpha = 2\pi/3$ izračunati ukupnu prividnu snagu i prividnu snagu osnovnog harmonika.



Slika 1.

2. zadatak Na izlaz monofaznog faznog regulatora priključeni su na red prigušnica $L = 265 \text{ mH}$ i otpornik od $R = 100 \Omega$. Efektivna vrednost i frekvencija napona mreže jednake su 230 V i 50 Hz , redom. Napisati izraze i nacrtati talasne oblike napona u i struje i , pri uglu paljenja:

- a) $\alpha > \phi$
- b) $\alpha = \phi$
- c) $\alpha < \phi$

Dodatak: Laplasove transformacije:

$$L\{\sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$L\{\cos(\omega t)\} = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$L\{\sin(e^{-at})\} = \frac{1}{s+a}$$

$$L\left\{\frac{df}{dt}\right\} = sF(s) - f(0)$$