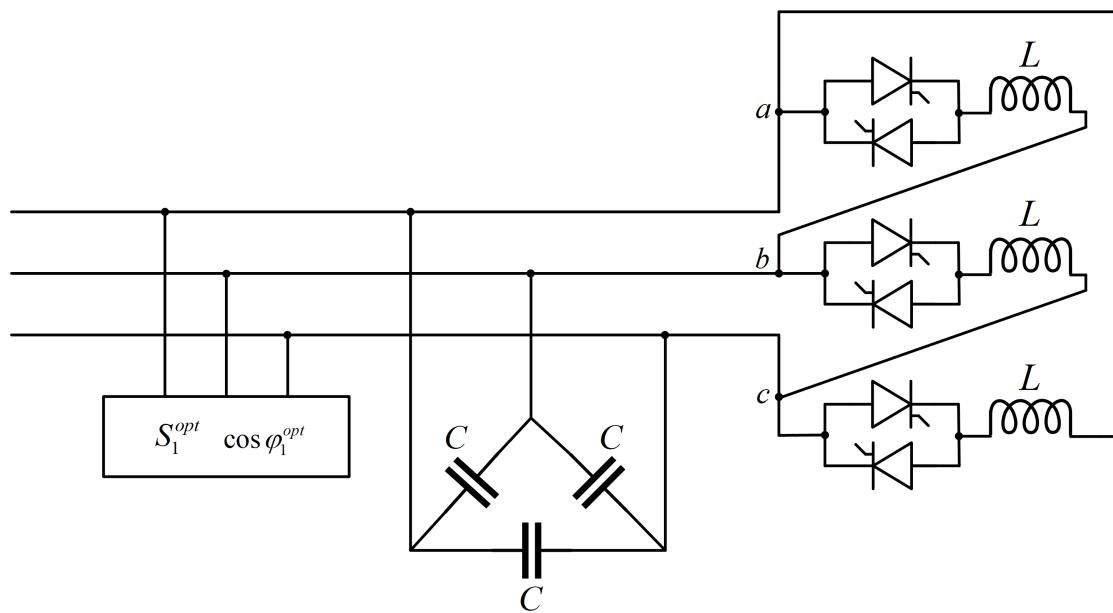


3. zadatak Prividna snaga i faktor snage osnovnog harmonika postrojenja priključenog na trofaznu mrežu 3×400 V, 50 Hz jednaki su $S_1^{opt} = 15$ kVA i $\cos \phi_1^{opt} = 0.8$. Opterećenje je induktivnog karaktera. Reaktivna energija osnovnog harmonika postrojenja kompenzuje se uz pomoć tri kondenzatora vezana u trougao i priključena na mrežu, kao i promenom ugla paljenja tiristora trofaznog faznog regulatora, povezanog u konfiguraciju trougao. Induktivnosti prigušnica su jednake i iznose $L = 0.1$ H. Ukoliko je reaktivna energija osnovnog harmonika u potpunosti kompenzovana kada je ugao paljenja tiristora $\alpha = \pi/2$, kolika je kapacitivnost kondenzatora C ? Kolika je ukupna reaktivna snaga na mrežnim priključcima ako je ugao paljenja tiristora jednak $\alpha = 2\pi/3$?



Slika 3.