

**ЛАБОРАТОРИЈСКА
 ВЕЖБА 4**


ПОЛУМОСТНИ ВФ ТРАНЗИСТОРСКИ ПРЕТВАРАЧ

1. УВОД

У вежби је описана полуостна конфигурација претварача са галванско одвојеним излазним напоном. Оваква топологија примењује се за мрежне претвараче (*direct-off-line converter*) и у претварачима једносмерног напона вишег улазног нивоа (*DC/DC converter*). Због постојања два прекидачка елемента, смањена су њихова напонска напрезања, а и цена самог уређаја је мања употребом два кондензатора уместо прекидачких елемената у другој грани моста. Овакви претварачи налазе примену у уређајима снаге до неколико киловата.

2. ПРИНЦИП РАДА

На слици 1 приказана је шема енергетског кола полуостног претварача. Прекидачки транзистори Q_1 и Q_2 чине једну грани мостног кола, док другу формирају кондензатори C_1 и C_2 . Ови кондензатори делују као разделик напона и сваки је напуњен до половине улазног напона V_{in} .

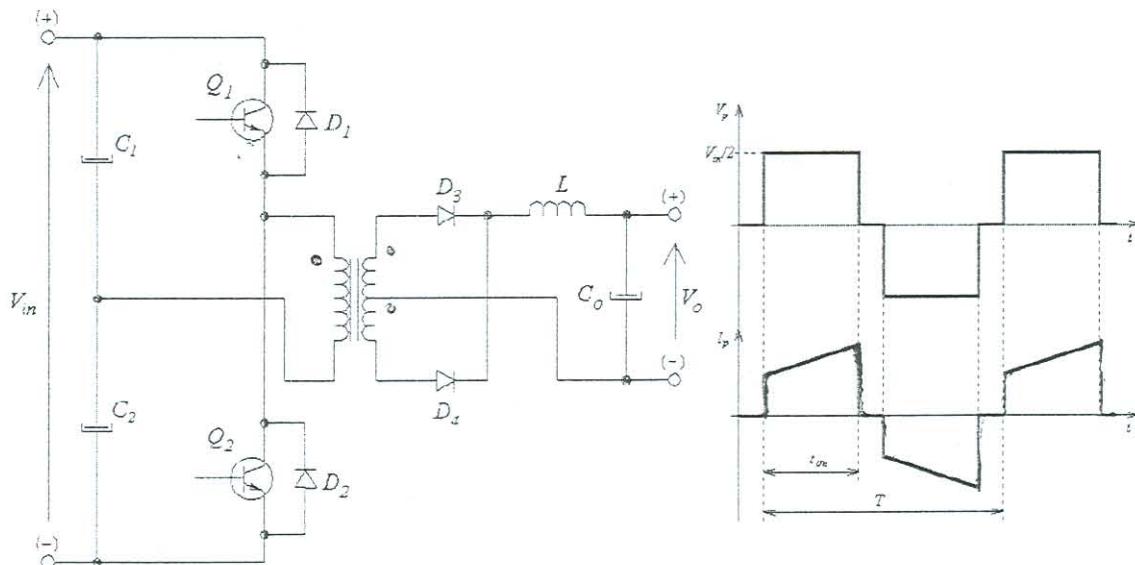

Слика 1: Енергетско коло полуостног претварача

Слика 2: Таласни облици примара

Када се укључи транзистор Q_1 , примар трансформатора долази на напон једнак $V_{in}/2$. Струја примара, коју чине пресликана струја оптерећења и струја магнећења, почиње да тече кроз Q_1 .

Након периода дефинисаног регулационим колом, Q_1 се искључује. Услед постојања примарне расипне индуктивности енергетског трансформатора, струја примара наставља да тече у истом смеру. Она не може тренутно постати нула, већ почиње да опада, тако да di/dt нагло мења знак. Резултат је да се поларитет примара нагло "обрће" и уколико је енергија акумулисана у расипној индуктивности довољно велика, провешће повратна диода D_2 . Кроз ову диоду се враћа заостала енергија ка улазу, чиме се поправља ефикасност уређаја.

Након периода одређеног управљачким колом, укључује се Q_2 , када примар трансформатора долази на негативан напон $V_{in}/2$. Описан процес се понавља, али са струјом супротног смера. Диода D_1 сада враћа вишак енергије из расипне индуктивности. По искључењу Q_2 циклус операција је комплетиран и започиње нови. Таласни облици приказани су на слици 2.

Секундарно коло оперише на следећи начин: када је Q_1 укључен, проводиће диода D_3 , јер је позитивно поларисана. Струја оптерећења тече кроз излазну филтерску пригушницу L . Када се транзистор Q_1 искључи, напон на намотајима трансформатора ће опадати ка нули, али ће струја наставити да тече кроз обе секундарне диоде, услед замајног дејства пригушнице L . Расподела струје кроз диоде D_3 и D_4 тада ће зависити од односа напона на секундарним изводима трансформатора и када секундарни напон опадне на нулу, диоде деле струју приближно једнако. Слично се понавља и за транзистор Q_2 .

У стационарном радном стању, струја кроз L расте током *on* периода, а смањује се током *off* периода, са средњом вредношћу једнаком струји оптерећења. Занемарујући губитке и падове напона на полупроводничким елементима, излазни напон одређен је једначином

$$V_{out} = \frac{V_{in} \cdot d}{n}$$

где је V_{in} - улазни напон, $d = t_{on}/T$ - фактор вођења прекидача, $n = N_p/N_s$ - однос броја навојака трансформатора. Употребом одговарајуће регулационе технике, излазни напон може бити одржаван на константној вредности поред промена улазног напона или оптерећења.

3. МЕРЕЊА

У току вежбе потребно је снимити таласне облике напона и струја елемената у енергетском колу претварача. На макети су означене мерење тачке. Врше се следећа мерења:

- мерење напона колектор-емитер прекидачког транзистора. Масу осцилоскопа везати за тачку 1, а сонду осцилоскопа за тачку 2 на макети;
- мерење напона примара трансформатора. Масу везати за тачку 3, а сонду за тачку 2;
- мерење примарне струје. Врши се преко струјног трансформатора везаног на ред са примаром енергетског трансформатора. Масу везати за тачку 4, а сонду за тачку 5;
- мерење напона секундарне диоде. Масу везати за тачку 7, а сонду за тачку 6;
- мерење напона филтерске пригушнице. Масу везати за тачку 8, а сонду за тачку 7;
- мерење струје филтерске пригушнице. Врши се помоћу струјне сонде која обухвата краткоспојник између тачака 8 и 9;
- мерење излазног напона. Масу везати за тачку 10, а сонду за тачку 9.

4. ИЗВЕШТАЈ

Комплетан извештај подразумева попуњен формулар који се добија на вежбама. На формулару су приказани временски дијаграми на које се уносе тражени таласни облици. У склопу извештаја потребно је одговорити и на постављена питања у формулару.

ЛАБОРАТОРИЈСКА
ВЕЖБА 4


Име и презиме

Број индекса


ИЗВЕШТАЈ

1. ТАЛАСНИ ОБЛИЦИ


На дијаграмима датим у наставку, уцртати таласне облике снимљене у току вежбе према упутству. Означити карактеристичне тачке у току прекидачког периода.

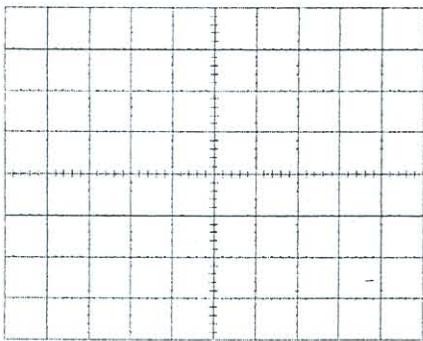


Слика 1: Напон колектор-емитер прекидача

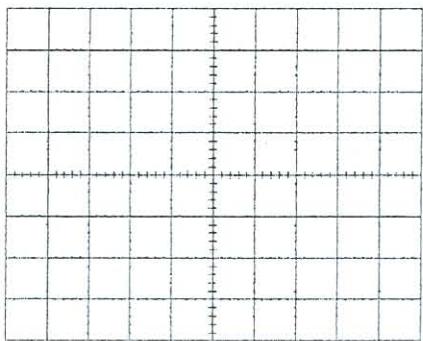


Слика 2: Напон примара трансформатора

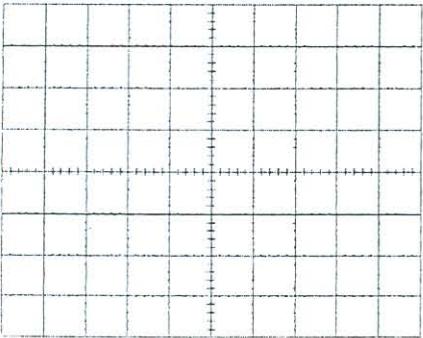


Слика 3: Примарна струја

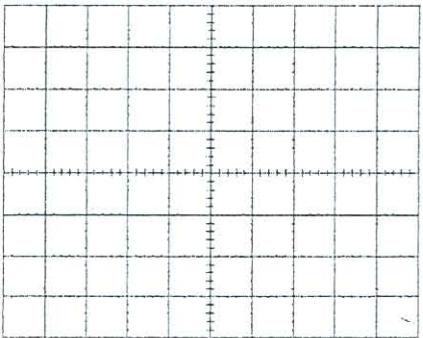

Слика 4: Напон секундарне диоде

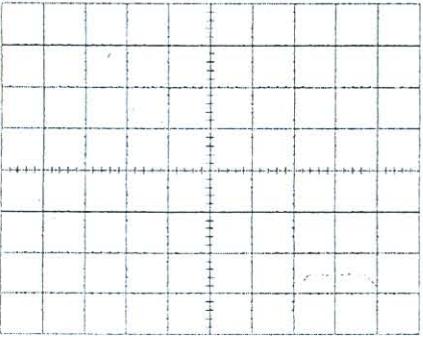

Слика 5: Напон филтерске пригушнице

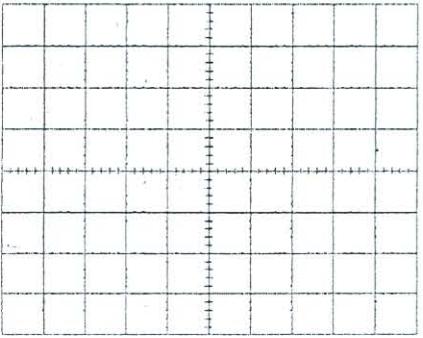

Слика 6: Струја филтерске пригушнице

2. ПИТАЊА

1. Која је функција диода D_1 и D_2 код полумостног претварача?
2. Који су ефекти на рад полумостног претварача, уколико време вођења прекидачких транзистора није једнако? Који, уколико улазни кондензатори C_1 и C_2 нису идентичних карактеристика?
3. Колика би била струја примара и пренешена снага ка излазу претварача, уколико би се уместо кондензатора C_1 и C_2 налазили прекидачки транзистори (ради се о мостној конфигурацији претварача)?
4. Под претпоставком регулације константне вредности излазног напона, шта се дешава са временом вођења прекидача уколико се оптерећење претварача мења (расте и опада)? Шта уколико се мења улазни напон?
5. Колика је примарна индуктивност енергетског трансформатора полумостног претварача, за следеће пројектоване радне параметре претварача:

улазни напон	$U_{in} = 310V$
излазни напон	$U_{out} = 24V$
прекидачка учестаност	$f_s = 25kHz$
однос броја навојака трансформатора	$n = 2.4$
рипл струје излазне филтерске пригушнице	$\Delta i_s = 2A$